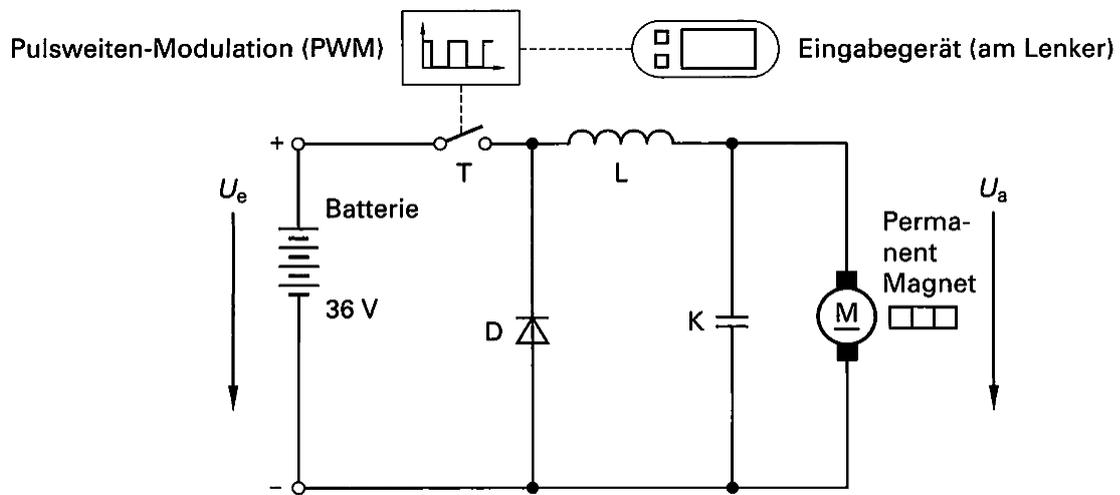


13008a Pulsweitenmodulation-1

1. Benennen Sie die Kurzbezeichnungen:



$U_e =$ _____, $U_a =$ _____

T = _____, L = _____

D = _____, K = _____

M = _____

2. Welche Aufgabe hat der Gleichstromsteller?

3. Was ist ein Tastverhältnis?

4. Was passiert beim Öffnen des Schalters?

5. Was passiert beim Schließen des Schalters?