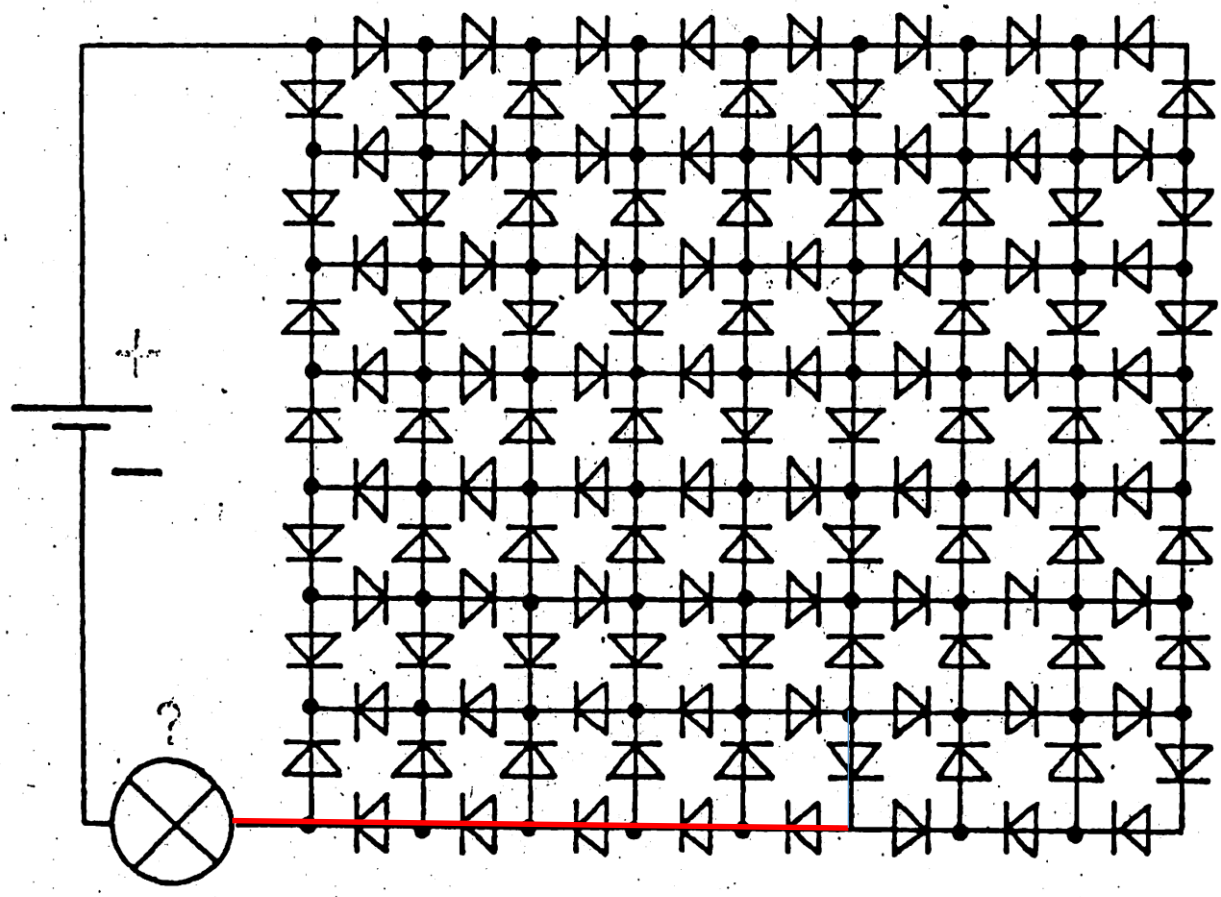03012 Diodenrätsel Wie läuft der Strom??