

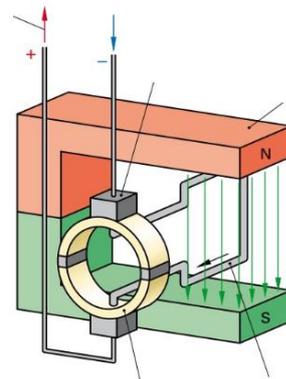


13001 Grundlagen Gleichstrommotoren

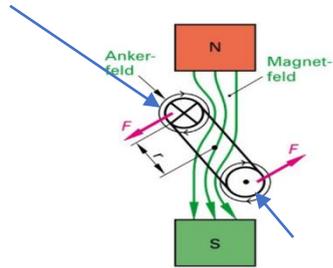
1. Vervollständigen Sie die Zeichnung:
2. Was bedeuten das Kreuz und der Punkt in der Zeichnung?



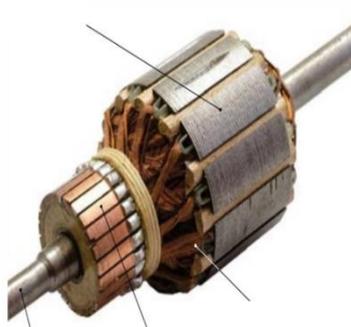3. Vervollständigen Sie die Das Bild des Elektromotors



4. Beschriften Sie das Bild:

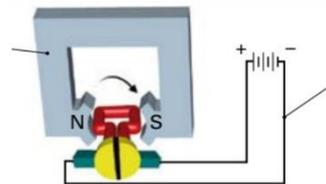

5. Vervollständigen Sie die Zeichnung. Was fehlt bei dem BLDC-Motor?

